 


触发器、寄存器和计数器


计算机系 齐悦

你认为下面Verilog代码描述的电路功能（ ）


```
always @(a or b or gate )  
begin  
    if (gate)  
        out = a | b;  
end
```



正确

 

错误

 

不知道

提交

目录

1

时序逻辑电路概述

2

基本存储单元：锁存器、触发器

3

常用时序电路：寄存器、计数器、分频器

4


设计实例

5


寄存器的时序分析

时序逻辑电路——有记忆功能

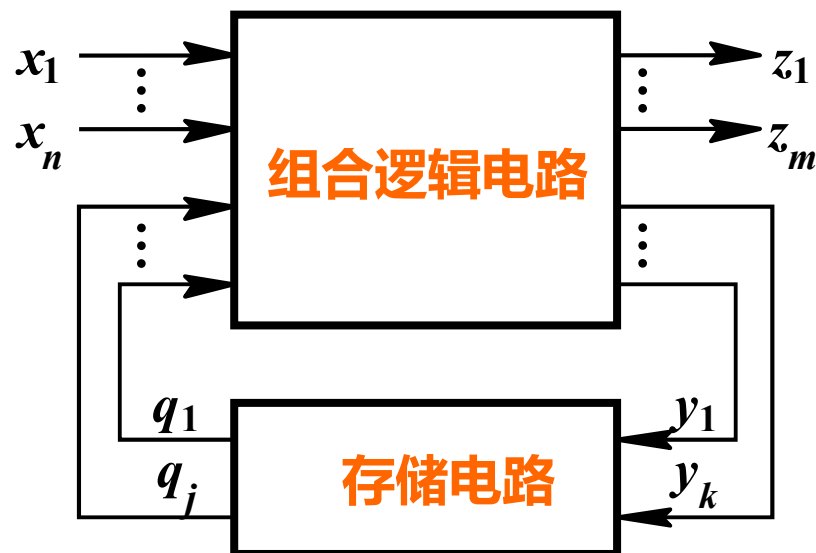- 从逻辑上讲，时序电路在任一时刻的输出不仅取决于该时刻的输入，而且还和电路原来的状态有关。
- 从结构上讲，时序电路不仅仅由逻辑门组成，还包含存储信息的有记忆能力的电路：触发器、寄存器等



时序电路举例：串行加法器

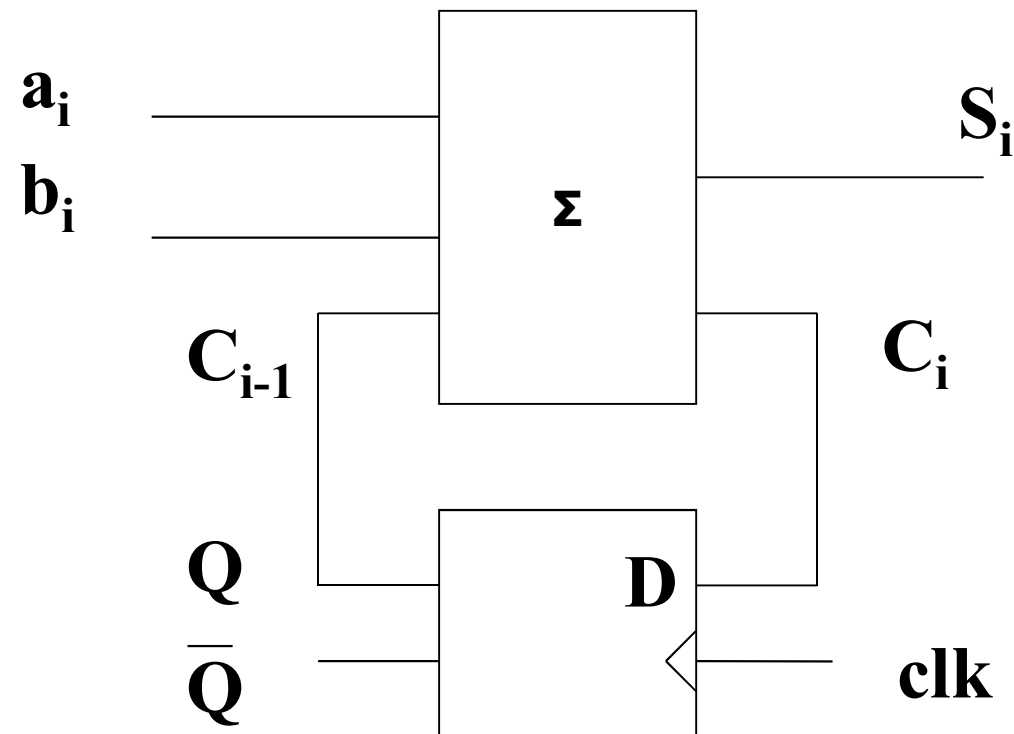

时序电路的分类

按照
触发
器的
动作
特点

同步时序逻辑电路

所有触发器的状态变化都是在同一时钟信号作用下同时发生的。


异步时序逻辑电路

没有统一的时钟脉冲信号，各触发器状态的变化不是同时发生，而是有先有后。


同步时序逻辑电路

- 所有的存储元件都在时钟脉冲(Clock Pulse, CP)统一控制下，用触发器作为存储元件。只有一个“时钟信号”，所有的内部存储器，只会在时钟的边沿时候改变。

几乎现在所有的时序逻辑都是“同步逻辑”

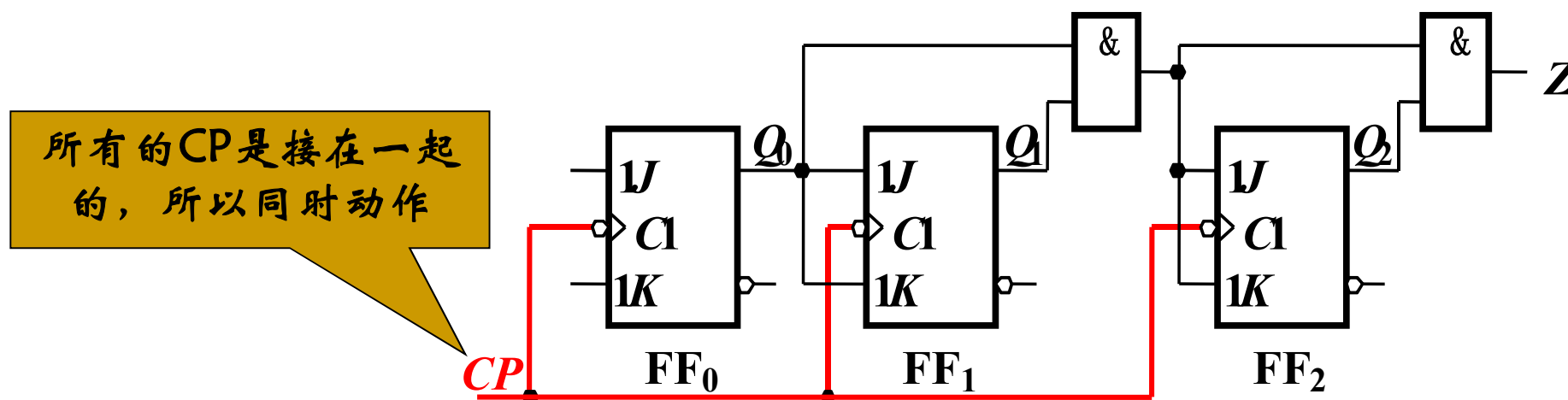

同步时序逻辑电路

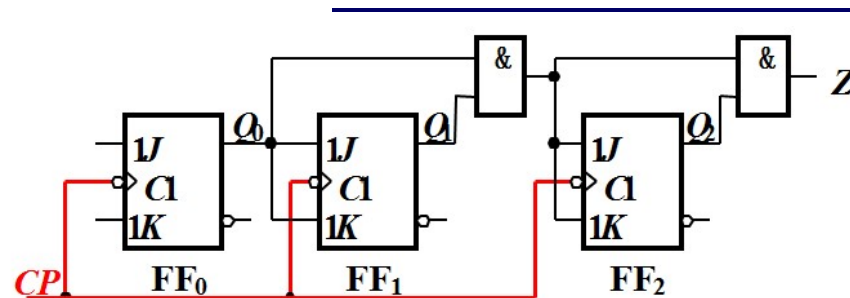

■ 优点:

- 简单。每个电路里的运算必须要在时钟的两个脉冲之间固定的间隔内完成，称为一个时钟周期。满足该条件下的电路是可靠的。


■ 缺点:

- 时钟是高频率信号，而时钟必须分布到各个触发器而不管触发器是否要工作，消耗大量功耗
- 最快的时钟频率是由电路中最慢的逻辑路径（关键路径）决定的，因此一定程度限制工作的最高频率（流水线）

异步时序逻辑电路

- 没有统一的时钟源，最基本的储存元件是锁存器。锁存器可以在任何时间改变它的状态，依照其它的锁存器信号的变动，它们新的状态就会被产生出来变。

异步电路的复杂度随着逻辑门的增加，而复杂性也快速的增加，因此他们大部分仅仅使用在小规模的应用

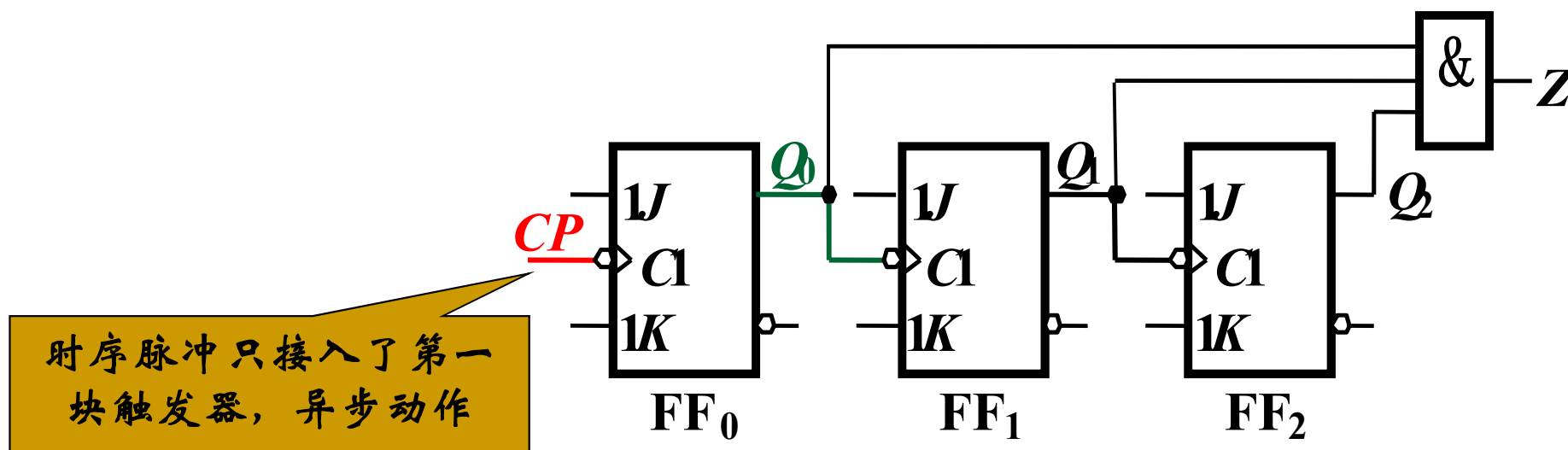

同步 VS. 异步

■ 同步时序电路

- 所有存储单元状态变化都由同一时钟信号控制，比较容易满足建立时间和保持时间的要求。
- 同步时序电路可以很好地避免毛刺
- 有利于器件移植
- 有利于静态时序分析（**STA**）和验证

■ 异步时序电路

- 不存在全局时钟，各触发器翻转的时间不定，设计复杂性增加
- 电路的核心由组合逻辑实现，比如异步**FIFO/RAM**的读写信号
- 最大的问题是容易产生毛刺，影响电路可靠性、稳定性

目录

1

时序逻辑电路概述

2

基本存储单元：锁存器、触发器

3

常用时序电路：寄存器、计数器、分频器

4

设计实例

5




寄存器的时序分析

时序电路描述方法

- 定义存储单元
 - Verilog 通过定义寄存器变量为存储单元建模
 - 对于寄存器变量赋值只能使用过程赋值（**always**）语句
- 考虑存储单元的复位方式、置位条件
- 时钟控制方式
 - **always**语句的时间控制列表中posedge、negedge、电平触发等
- 组合通路
- 控制通路

时序逻辑电路——锁存器

   
- 锁存器是一种电平敏感的存储器
 - 优点是占触发器资源少，缺点是容易产生毛刺。
 - 典型的例子有SR(RS)锁存器与D锁存器。



用Verilog描述存储器——D锁存器

```
module D_latch (D, Clk, Q);  
    input D, Clk;  
    output reg Q;
```

 
```
    always @(D, Clk)  
        if (Clk)  
            Q = D;  
endmodule
```




Clk	D	Q($t + 1$)
0	x	Q(t)
1	0	0
1	1	1

基于锁存器的设计

- N latch is transparent when $\phi = 0$




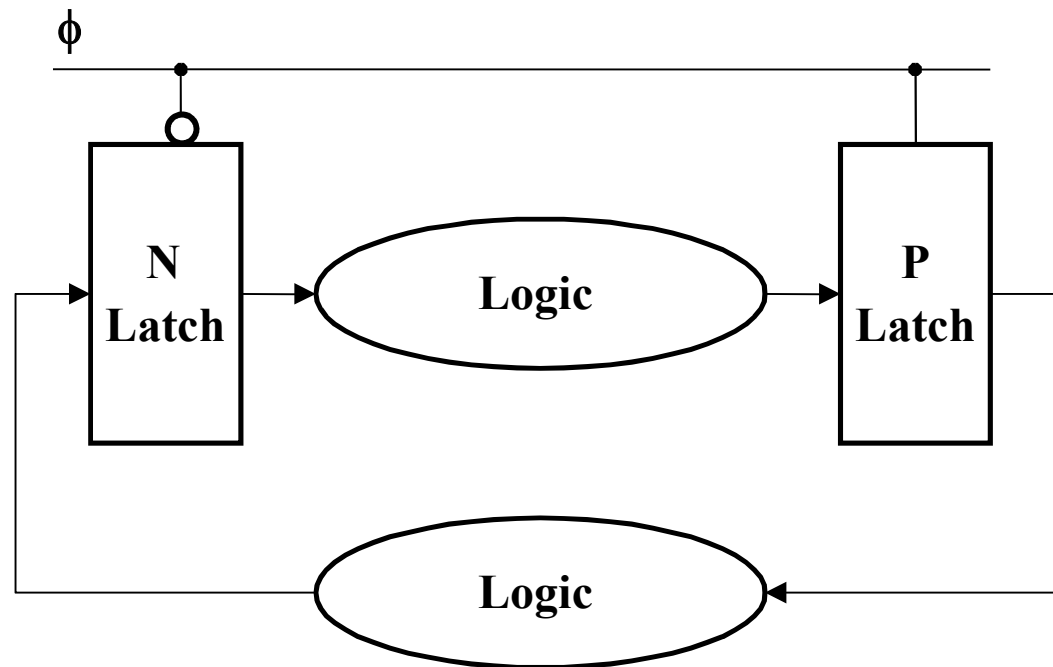


- P latch is transparent when $\phi = 1$

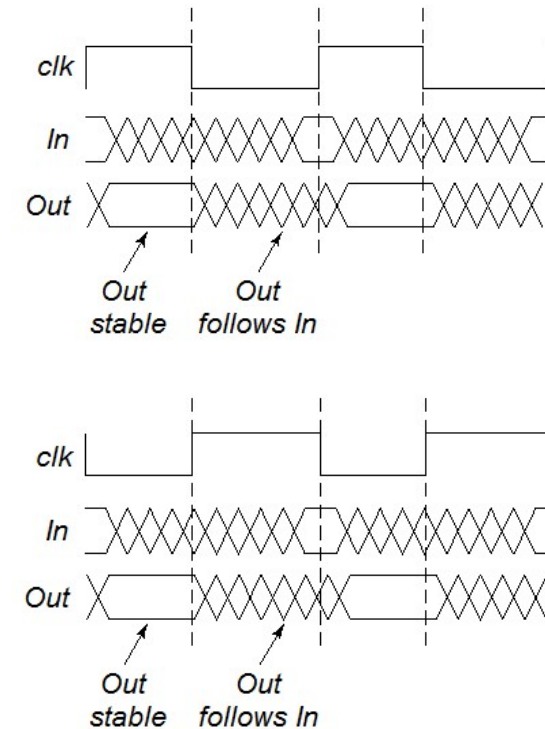





时序逻辑电路——触发器

- 触发器是边沿触发的存储单元，有D型，JK型，T型等

    


时序逻辑电路——触发器

    
- **D**触发器是最常用的触发器，几乎所有的逻辑电路都可以描述成D触发器与组合逻辑电路




D触发器

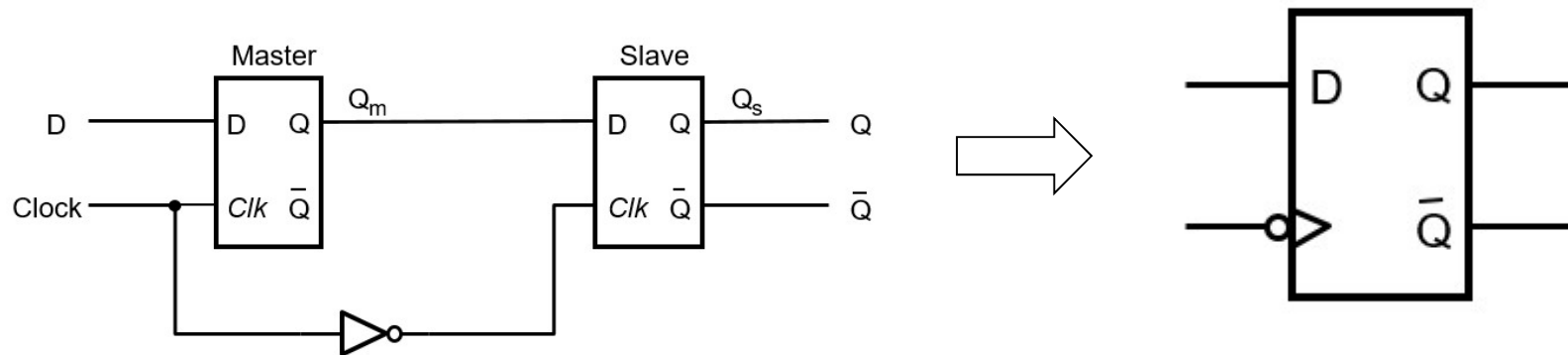

- 在时钟沿
 - 把D送到Q
- 在其它时候
 - 保持不变

 


电平触发VS.边沿触发

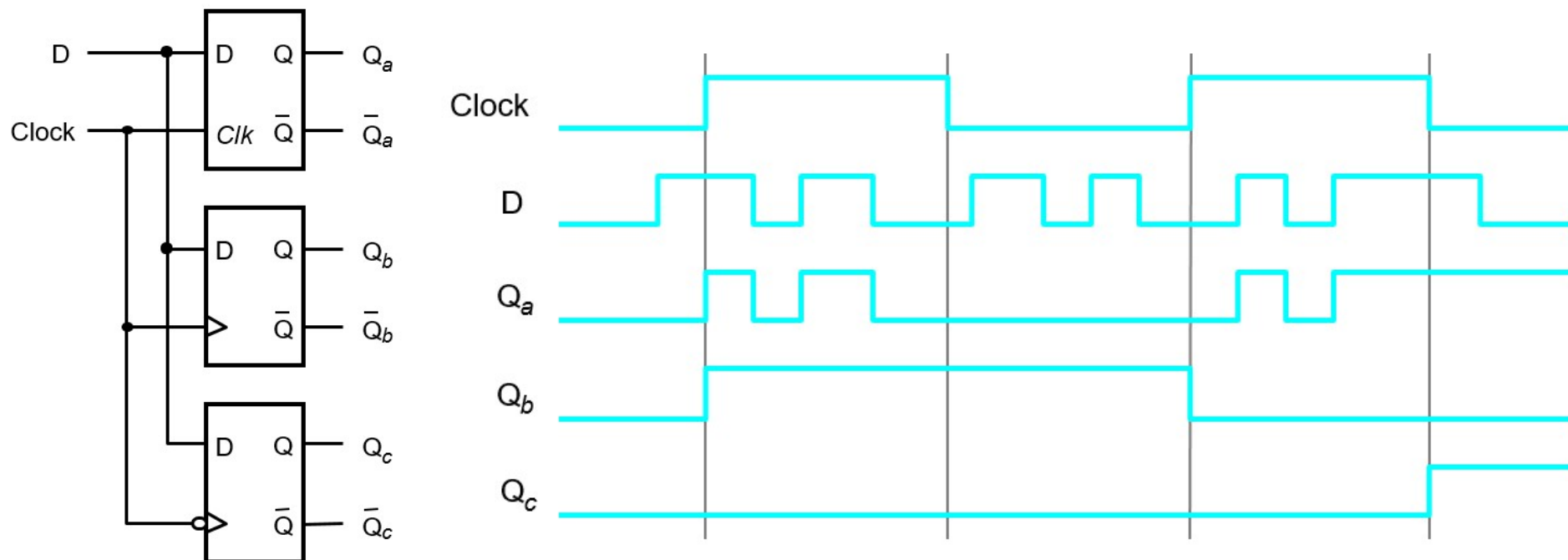


用Verilog描述存储器——D触发器
 
```
module flipflop (D, Clock, Q);  
    input D, Clock;  
    output reg Q;  
  
    always @(posedge Clock)  
        Q <= D;  
endmodule
```



用Verilog描述存储器——D触发器

```
module flipflop (D, Clock, Q);  
    input D, Clock;  
    output reg Q;  
  
    always @(negedge Clock)  
        Q <= D;  
endmodule
```

 

D锁存器 VS. D触发器

```
module D_latch (D, Clk, Q);
```

```
    input D, Clk;
```

```
    output reg Q;
```

```
    always @(D, Clk)
```

```
        if (Clk)
```

```
            Q = D;
```

```
endmodule
```

```
module flipflop (D, Clock, Q);
```

```
    input D, Clock;
```

```
    output reg Q;
```

```
    always @(posedge Clock)
```

```
        Q <= D;
```

```
endmodule
```

非阻塞赋值实现时序电路

```
module example5_4 (D, Clock, Q1, Q2);
```

```
    input D, Clock;
```

```
    output reg Q1, Q2;
```

```
    always @(posedge Clock)
```


```
    begin
```

```
        Q1 <= D;
```

```
        Q2 <= Q1;
```

```
    end
```

```
endmodule
```

 

非阻塞赋值实现时序电路

```
module example5_4 (D, Clock, Q1, Q2);
```

```
    input D, Clock;
```

```
    output reg Q1, Q2;
```

```
    always @(posedge Clock)
```


```
    begin
```

```
        Q1 = D;
```

```
        Q2 = Q1;
```

```
    end
```

```
endmodule
```

 

非阻塞赋值实现时序电路

```
module example5_4 (D, Clock, Q1, Q2);
```

```
    input D, Clock;
```

```
    output reg Q1, Q2;
```

```
    always @(posedge Clock)
```


```
    begin
```

```
        Q1 = D;
```

```
        Q2 = Q1;
```



```
    end
```

```
endmodule
```

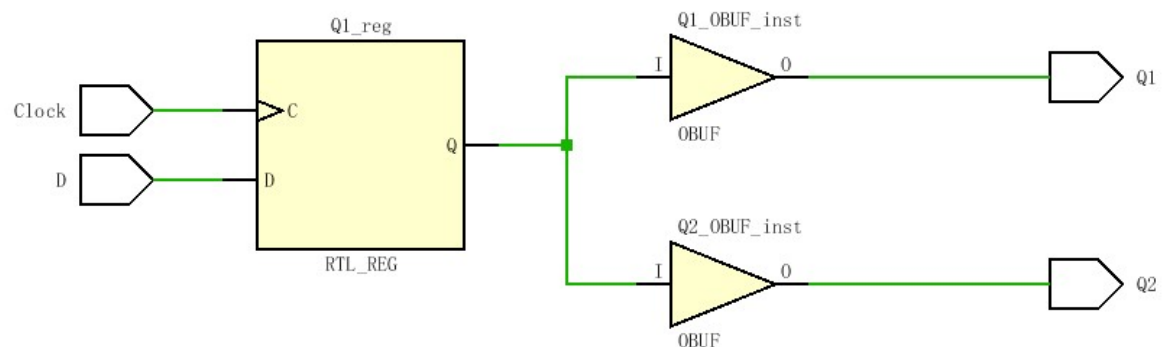


非阻塞赋值实现时序电路

```
module example5_5 (x1, x2, x3, Clock, f, g);  
    input x1, x2, x3, Clock;  
    output reg f, g;  
  
    always @(posedge Clock)  
    begin  
        f <= x1 & x2;  
        g <= f | x3;  
    end  
endmodule
```

  

■ D触发器

- 如果复位有效，输出复位
- 在时钟沿把D送到Q
- 在其它时候保持输出不变

 

时序逻辑电路的复位操作

□ 复位电路的重要性

- 仿真时使电路进入预知的初始状态
- 使真实电路状态进入初始态，可保证电路从错误状态中恢复、可靠工作。

□ 复位方式


- 同步复位
- 异步复位

同步复位

- `always`的敏感表中只有时钟沿信号:


```
always@(posedge clk);
```

```
always@(negedge clk);
```

 

- 可以设计出100%的同步时序电路，有利于时序分析，其综合结果的频率往往较高；
- 有利于基于周期机制的仿真器进行仿真
- 可有效避免因复位电路毛刺造成的亚稳态和错误，增强了电路的稳定性。
- 但使用同步复位常会增加逻辑资源。
- 同步复位仅在时钟的有效沿生效，复位信号长度大于时钟周期才能保证可靠复位。

异步复位

 

- ❑ 需要在always的事件敏感列表中加入复位信号的有效沿即可，只要复位信号有效沿到达，就可立即复位：

如 `always@(posedge clk or negedge reset);`

- ❑ 设计简单，节约逻辑资源。

缺点

- ❑ 异步复位作用与时钟沿无关，如果异步复位释放时间与时钟有效沿到达时间一致，容易造成触发器输出亚稳态。
- ❑ 如果异步复位的逻辑树的组合逻辑产生了毛刺，则毛刺的有效沿会使触发器误复位。

带有异步复位的D触发器

```
module flipflop (D, Clock, Resetn, Q);
```

```
    input D, Clock, Resetn;
```

n表示低电平有效

```
    output reg Q;
```

敏感表只有clk和reset

```
    always @(negedge Resetn or posedge Clock)
```


```
        if (!Resetn)
```

```
            Q <= 0;
```

```
        else
```

```
            Q <= D;
```

```
endmodule
```

 


带有同步复位的D触发器

```
module flipflop (D, Clock, Resetn, Q);  
    input D, Clock, Resetn;  
    output reg Q;
```

```
    always @(posedge Clock)  
        if (!Resetn)  
            Q <= 0;  
        else  
            Q <= D;
```

```
endmodule
```

敏感表只有clk

 

可综合时序逻辑编码要点

- ❑ 在描述组合逻辑的always块中使用阻塞赋值“=”，则往往综合成组合逻辑电路；
- ❑ 在描述时序逻辑的always块中使用非阻塞赋值“<=”，则综合成时序逻辑电路；
- ❑ 尽量将组合逻辑时序逻辑分开描述
- ❑ 在同一always块中建立时序和组合逻辑电路时，用非阻塞赋值。

目录

1

时序逻辑电路概述

2

基本存储单元：锁存器、触发器

3

常用时序电路：寄存器、计数器、分频器

4

设计实例

5

寄存器的时序分析


寄存器

- 寄存器，是集成电路中非常重要的一种存储单元，通常由触发器组成。
- 寄存器也是中央处理器内的组成部分。寄存器是有限存贮容量的高速存贮部件，它们可用来暂存指令、数据和地址。

帶有异步清零的 n 位寄存器

```
module regn (D, Clock, Resetn, Q);  
    parameter n = 16;  
    input [n-1:0] D;  
    input Clock, Resetn;  
    output reg [n-1:0] Q;  
  
    always @(negedge Resetn or posedge Clock)  
        if (!Resetn)  
            Q <= 0;  
        else  
            Q <= D;  
endmodule
```

并行存取移位寄存器

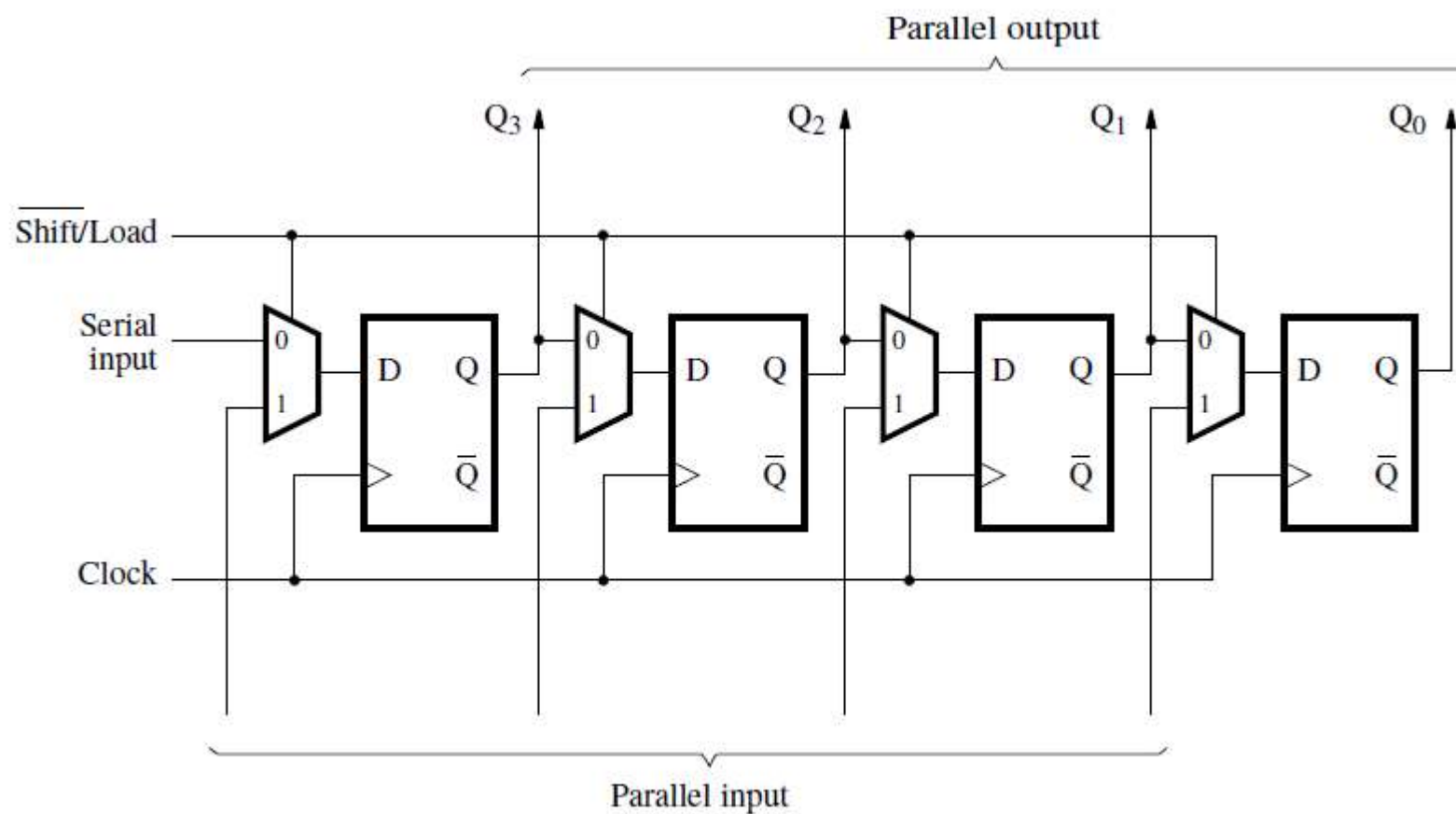


并行存取移位寄存器

```
module shift4 (R, L, w, Clock, Q);  
    input [3:0] R;  
    input L, w, Clock;  
    output reg [3:0] Q;  
  
    always @(posedge Clock)  
        if (L)  
            Q <= R;  
        else begin  
            Q[0] <= Q[1];  
            Q[1] <= Q[2];  
            Q[2] <= Q[3];  
            Q[3] <= w;  
        end  
endmodule
```


并行存取移位寄存器

```
module shiftn (R, L, w, Clock, Q);  
    parameter n = 16;  
    input [n-1:0] R;  
    input L, w, Clock;  
    output reg [n-1:0] Q;  
    integer k;  
  
    always @(posedge Clock)  
        if (L)  
            Q <= R;  
        else  
            begin  
                Q <= Q>>1;  
                Q[n-1] <= w;  
            end  
endmodule
```

使能

 

(a) Using a multiplexer

 

(b) Clock gating

Figure 5.56. Providing an enable input for a D flip-flop.

帶使能輸入的D觸發器

```
module rege (D, Clock, Resetn, E, Q);  
    input D, Clock, Resetn, E;  
    output reg Q;  
  
    always @(posedge Clock or negedge Resetn)  
        if (Resetn == 0)  
            Q <= 0;  
        else if (E)  
            Q <= D;  
  
endmodule
```

帶使能輸入的寄存器

```
module regne (R, Clock, Resetn, E, Q);  
    parameter n = 8;  
    input [n-1:0] R;  
    input Clock, Resetn, E;  
    output reg [n-1:0] Q;  
  
    always @(posedge Clock or negedge Resetn)  
        if (Resetn == 0)  
            Q <= 0;  
        else if (E)  
            Q <= R;  
  
endmodule
```

使能输入的移位寄存器

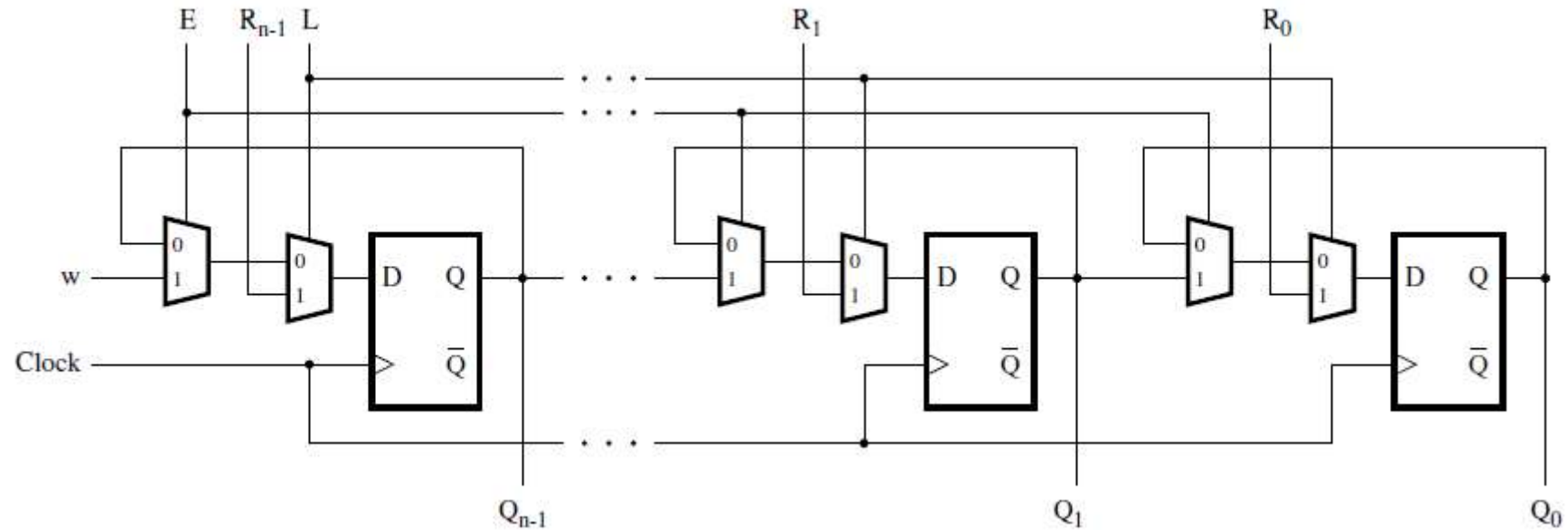


Figure 5.59. A shift register with parallel load and enable control inputs.

```
module shiftrne (R, L, E, w, Clock, Q);  
    parameter n = 4;  
    input [n-1:0] R;  
    input L, E, w, Clock;  
    output reg [n-1:0] Q;  
    integer k;  
    always @(posedge Clock)  
    begin  
        if (L)  
            Q <= R;  
        else if (E)  
            begin  
                Q[n-1] <= w;  
                Q[n-2:0] <= Q[n-1:1];  
            end  
        end  
    end  
endmodule
```
